
§ 電磁気-第2章 コンデンサー

テーマ1 コンデンサーの構造と電池の機能

コンデンサーは、電気をためることができる装置である。

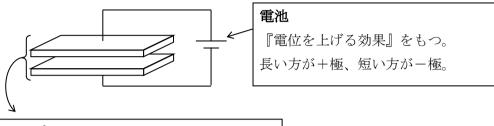


コンデンサー

物自体は、金属板を 2 枚向い合せただけのもの。接触はしていない。これに電気がたまる。 回路記号は —————— 電池と似てる。

≪充電の過程≫

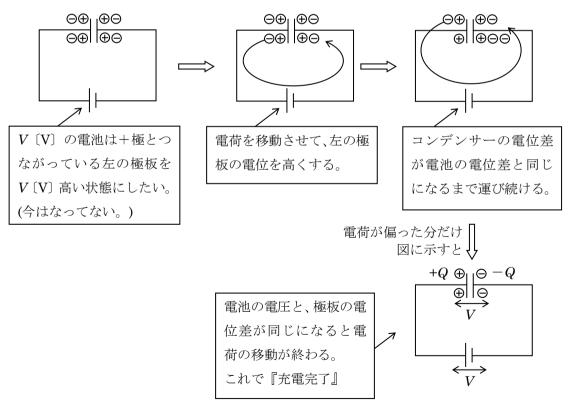コンデンサーに電源をつないで電気をためることを『充電』という。充電の流れを見てみよう。




*『電圧』と『電位差』は同じ意味の言葉。『電池の電位差』 と表現してもよい。電池の電位差を『起電力』とも呼ぶ。

間違えやすい電池の役割ー

電池は電荷をたくさん蓄えていて、コンデンサーに電荷を送り込んでいる、というイメージは間違い。正しいイメージはエスカレーターである。

電池につながった導体が持っている電荷を、自動で運んでしまう装置なのである。

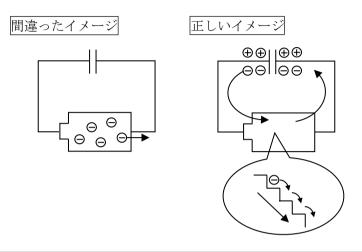

テーマ 2 Vと Qの関係 ~ 電気容量 C ~

コンデンサー間の電位差Vと、たまる電気量Qの関係を考えてみる。

拡大

問題 1 コンデンサーの電気容量 C

面積 S の極板を距離 d だけ離して設置して、コンデンサーとした。これに起電力 V の電池をつなぎ、充電をしたところ、極板にたまった電気量は Q となった。クーロ

ンの法則の比例定数をkとする。


(1) ガウスの法則より、電気量 Q からでる電気力線の 本数は何本か。

- (2) 極板の間を通っている電気力線の本数は何本か。
- (3) 電気力線の本数から、極板間の電場の強さはいくらといえるか。
- (4) 電位差 V と極板間の距離 d から、極板間の電場の強さはいくらといえるか。
- (5) 前問(3)、(4)から、QとVの関係式を導け。

問題 1 解答 (1)
$$4\pi kQ$$
 (2) $4\pi kQ$ (3) $E = \frac{4\pi kQ}{S}$ (4) $E = \frac{V}{d}$ (5) $Q = \frac{S}{4\pi kd} \times V$

問題1解説

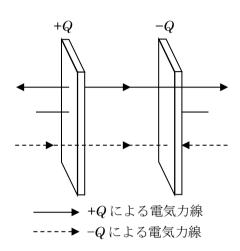- (1) ガウスの法則より $4\pi kQ$ 本
- (2) 左の極板に+Q、右の極板に-Q の電荷がたまっており、それぞれの電荷からでる電気力線を考える。



左図のように電気力線をかけて、極板の外では逆 向きの電気力線の合成で打ち消しあい、0となる。 極板の間では、同じ向きの電気力線の合成となり、 それぞれの本数を足し算する。

+Q の出す電気力線は全部で $4\pi kQ$ 本だが、これは両面に出ているので、片側に出ている本数は $2\pi kQ$ 本である。-Q も同様に片側には $2\pi kQ$ 本の電気力線を作る。

極板の間では、これらを足し算した本数の電気力線があるので、全部で $4\pi kQ$ 本あることになる。

(3) 電気力線の定義『 $1 \, \mathrm{m}^2$ を貫く電気力線の本数が電場 E』より、電気力線の本数を面積で割れば電場を求めることができる。

$$\therefore E = \frac{4\pi kQ}{S} \quad (\cdots \text{ }) \vec{x})$$

(4) 電位の傾きが電場なので、電位差を極板間の距離で割れば電場が求まる。

$$\therefore E = \frac{V}{d} \quad (\cdots \text{ (2)}; \text{ (2)})$$

(5) ①式と②式を連立してQについての関係式にする。

$$\frac{4\pi kQ}{S} = \frac{V}{d}$$

$$\therefore Q = \frac{S}{4\pi kd} \times V$$

この関係式を真空の誘電率 $\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k}$ を用いて表すと、 $Q = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \times V$ と書ける。この $\varepsilon_0 \frac{S}{d}$ を『真空でのコンデンサーの電気容量』という。

真空での電気容量Cの定義(覚える)-

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$
 単位 [F] 読み:ファラド


- ・極板間距離 d が小さい方が、電気容量は大きい。 (近いと電気的に強力になるイメージ)
- ・極板の面積Sが大きい方が、電気容量は大きい。 (面が大きいといっぱい電気をためられるイメージ)


電気容量 C と電位差 V とためられる電気量 Q の関係・

公式 Q = CV

- ・電気容量 C が大きいとたまる電気量 Q が大きい
- ・極板間の電位差Vが大きいほどたまる電気量Qが大きい。

問題2 誘電体をはさんだときの変化

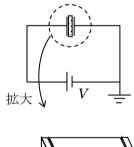

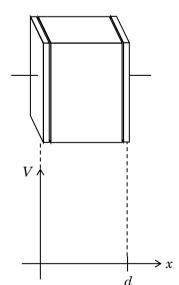

面積Sの極板を距離dだけ離して設置して、コンデンサーとした。これに起電力Vの電池をつなぎ、充電をしたところ、極板にたまった電気量はQとなった。その後、充電をおえたコンデンサーに、誘電体(絶縁体)をはさんだ。

- (1) 誘電体をはさむ前の V-x グラフをかけ。
- (2) このコンデンサーの電気容量 C を Q と V で示せ。
- (3) 誘電体をはさんだ直後のV-xグラフをかけ。
- (4) 誘電体をはさむと電位差が小さくなるが、電池がつながっているので、電位差をVにする動きが起こる。さらに電荷 ΔQ が運ばれて、極板に $Q+\Delta Q$ の電気量がたまった。このときのV-xグラフをかけ。
- (5) 誘電体をはさんだ後の電気容量を Q、 ΔQ 、Vを用いて示せ。

(2)
$$C = \frac{Q}{V}$$
 (5) $C' = \frac{Q + \Delta Q}{V}$


問題2解説

(1)

+に帯電した電荷の方が V[V] 電位が高く、電場 E が ·様なので、その傾きは一定で直線のグラフとなる。

(2) Q = CV という関係があるので、

$$C = \frac{Q}{V}$$

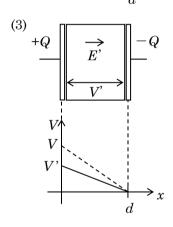


誘電体をはさむと誘電分極が起きる。今回は誘電体の左側 に一、右側に+が少しだけ現れる。その結果、誘電体内に 左向きの電場が少しだけ生まれる。結果として元の電場 E を少しだけ弱める。

電場が弱まるということは、電位の傾きが小さくなると いうことなので、左図のようなグラフになり、電位差が少 し小さくなるといえる。

(アースがつながっているところが 0 V の基準なので、 -の極板を0Vとして、そこからグラフを書く。)

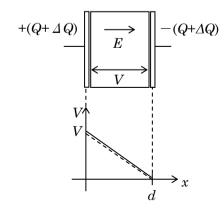(4) 前問(3)のように、誘電体をはさんだ直後は、極板の電位差が小さくなるが、電池がつな がっていると、極板の電位差を元のVにしようとする。電位差がVに戻るまで、追加の 電荷を運ぶのである。これを図にすると以下のようになる。



ちなみに、電位差が(1)と同じになっているの で、電場Eも(1)と同じに戻る。

(5) V[V] の電位差で $Q+\Delta Q$ の電荷をためている ので、以下のように立式できる。

$$Q + \Delta Q = C' V$$

$$\therefore C' = \frac{Q + \Delta Q}{V}$$

誘電体をはさむと電気容量はパワーアップす るのだ。

誘電体をはさむことでのパワーアップは2通りの方法で数式化されている。紛らわしいので 特に意識して習得しておこう。

① 誘電体の素材ごとに違った値を持つ『**誘電率** ε 』を用いて、電気容量の式に組み込む。

誘電率 ε

真空での電気容量 $C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

誘電率 arepsilon の誘電体をはさんだときの電気容量 $C'=arepsilonrac{S}{d}$

② 真空の時に比べてどれくらい大きくなったかの割合を示す『**比誘電率** ε 』を用いる。


- 比誘電率 $arepsilon_r$

真空での電気容量 $C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

比誘電率 ε_r の誘電体をはさんだときの電気容量 $C' = \varepsilon_r C_0 = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

問題文で誘電率 ϵ を与えられているのか、比誘電率 ϵ 、を与えられているのかで、使う式が変わるので気をつけよう。

問題3 電池を切り離したときの変化

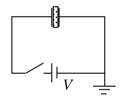

面積Sの極板を距離dだけ離して設置して、コンデンサーとした。これに起電力Vの電池をつなぎ、スイッチを入れて充電をした。その後、スイッチを切ってからコンデンサーに、誘電率 ε の誘電体(絶縁体)をはさんだ。真空の誘電率を ε のとする。

- (1) 誘電体をはさむ前のコンデンサーに充電された電気量はいくらか。
- (2) 誘電体を挿入した後のコンデンサーの電気容量 C ないくらか。
- (3) スイッチを切ってから誘電体を挿入すると、切れている場所が行き止まりとなり、電位 差が減っても、電池は電荷を運ぶことができない。よって電位差は下がったままとなる。 変化後の電気容量を利用して、挿入後の極板間の電位差 V'を求めよ。
- (4) 誘電体をはさむ前後で極板間の電位差は何倍になったといえるか。
- (5) 電位差が(4)のように変化しているということは、電場も同様に変化し、電気力線の本数も同様に変化しているといえる。誘電体を挿入した後の、極板間の電気力線の本数を、 ε 、Q を用いてそれぞれ示せ。

問題 3 解答 (1)
$$Q = \varepsilon_0 \frac{S}{d}V$$
 (2) $C' = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$ (3) $V' = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}V$ (4) $\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}$ 倍 (5) $\frac{Q}{\varepsilon}$ 本


問題3解説

(1) 電気容量 C の公式より $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$ であり、これに電圧 Vをかけているので、Q = CVより

$$Q = \varepsilon_0 \frac{S}{d} V$$

(2) 電気容量 C の公式より $C' = \varepsilon \frac{S}{d}$

(3)

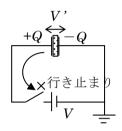

電池を切り離してから誘電体を挿入すると、電荷の移動が行 われない。結果、誘電体を挿入して下がってしまった電位は、

+Q ーQ 下がったままとなる。 下がったままとなる。 電気容量が $C'=\varepsilon \frac{S}{d}$ に変化しており、たまっている電荷は前間(1)での $Q=\varepsilon 0 \frac{S}{d}V$ のままなので、Q=CV より、

$$\varepsilon_0 \frac{S}{d} V = \varepsilon \frac{S}{d} \times V'$$
$$\therefore V' = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} V$$

- (4) 前間(3)の答えから、 $\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}$ 倍となっているといえる。
- (5) 挿入前の電気力線の本数は、ガウスの法則より $\frac{Q}{arepsilon_0}$ である。挿入後は、前問(4)の結果から $\frac{\varepsilon_0}{c}$ 倍になっているといえるので、

$$rac{Q}{arepsilon_0} imes rac{arepsilon_0}{arepsilon} \;
ightarrow \; rac{Q}{arepsilon} \;$$
本 といえる。

コンデンサーが Q [C] の電荷をためたとき、極板間の電気力線の本数は 真空のときは $\frac{Q}{\varepsilon_0}$ 本 、 誘電率 ε の誘電体で満ちているときは $\frac{Q}{\varepsilon}$ 本

これは暗記しておいた方がよい。

ンデンサーの耐電圧 -

コンデンサーに高い電圧をかけすぎると、空気中を通電してしまい、電荷をためることができ ない。あまり聞かれない項目だけれど、知っておこう。

テーマ3 コンデンサーを含む回路 ~全部の回路問題に対応する解法~


コンデンサーを複数つないだり、スイッチを切り替えたりする問題では、ある解法テクニックを習得する必要がある。

- コンデンサーを含む回路の解法 ---

- ① スイッチオンの直後と、十分時間後の作図をし、不明数を文字でおく。
- ② 電位の式 \Rightarrow 電気量保存の式 \Rightarrow Q = CVの式 を立てる。
- ③ 連立して不明数を求める。
- * コンデンサーの並列接続の公式、直列接続の公式、という物がありそれらを活用した解 法もあるが、その公式は**使っていい場合を見極めるのが難しい**ため、この解法に慣れる までは封印する。

次の問題は、この解法の誘導になっています。読みながら理解して練習しましょう。

問題 4 (重要)電気量の保存

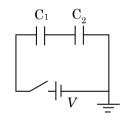

電気容量がCのコンデンサー C_1 と、2Cのコンデンサー C_2 と起電力Vの電池を図のように接続した。各コンデンサーははじめ電気を持っていなかったとする。


- (1) スイッチを入れて十分時間がたったときの作図をせよ。その際、 C_1 にたまる電気量を Q_1 、電位差を V_1 、 C_2 にたまる電気量を Q_2 、電位差を V_2 として図に書き込め。
- (2) 電池の起電力 $V \geq V_1$ 、 V_2 の関係式をたてよ。その際、回路を 1 周する経路での電位のアップダウン図を書け。
- (3) 電気量の保存を用いて Q_1 、 Q_2 の関係式をたてよ。
- (4) Q = CVの関係式を C_1 、 C_2 のそれぞれでたてよ。その際、 Q_1 、 Q_2 、 V_1 、 V_2 、C の文字を用いよ。
- (5) 前問(2)~(4)までの式を利用して V_1 、 V_2 を Vを用いて表せ。
- (6) Q_1 、 Q_2 の大きさ C、Vを用いて表せ。

問題 4 解答 (1) 解説参照 (2) $V = V_1 + V_2$ (3) $Q_1 = Q_2$ (4) $Q_1 = CV_1$ $Q_2 = 2CV_2$

(5)
$$V_1 = \frac{2V}{3}$$
 $V_2 = \frac{V}{3}$ (6) $Q_1 = \frac{2CV}{3}$ $Q_2 = \frac{2CV}{3}$

問題4解説

(1) 実際に解くときは、以下のような2つの図を書けるようにしよう。

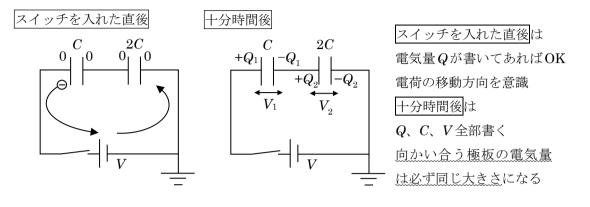

(2) 電位の式を立てるときは、回路の色分けをして、電位のアップダウン図を書く。(超重要)


回路の色分けについて-

(色分けのメリット)


・同じ電位の場所や、電位のアップダウンをイメージしやすくする。

(色分けの仕方)

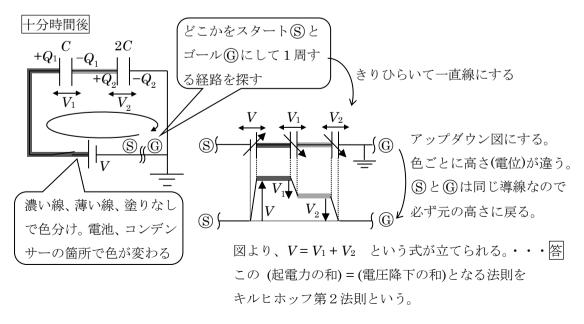- ・同じ導体内では電位が変化しないので、導線でつながっている場所は全て同じ色。
- ・電池は強制的に起電力の分だけ電位を上げる。
- ・コンデンサーは電荷が溜まっていたら電位差があり、違う色となる。
- アースにつながっている場所が 0 V の基準となる。



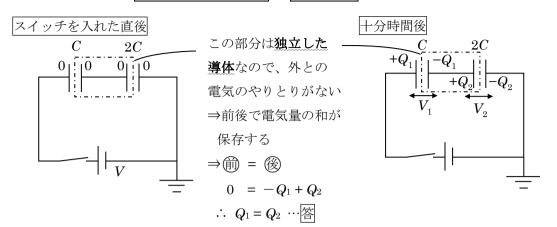(3) 電気量の保存は、スイッチを入れた直後と、十分時間後の2つの図を見比べ、立式する。



(4) Q = CVの式はコンデンサーごとに立てる式で、コンデンサーの電位差 ΔV とたまる電気量 Q の関係を示している。

$$\boxed{\mathbf{C}_1} \ Q_1 = CV_1$$
 $\boxed{\mathbf{C}_2} \ Q_2 = 2CV_2$

(5) ここまで立てた式を整理して、解いてみる。

$$V = V_1 + V_2 \cdot \cdot \cdot \cdot$$
 ①式
 $Q_1 = Q_2 \cdot \cdot \cdot \cdot$ ②式
 $Q_1 = CV_1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ ③式
 $Q_2 = 2CV_2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ ④式

②に③と④を代入

$$CV_1 = 2CV_2$$

整理して、

$$V_1 = 2V_2$$

これを①に代入して、

$$V = 2V_2 + V_2$$

$$\therefore V_2 = \frac{V}{3} \cdot \cdot \cdot \cdot$$
 答


$$V_1 = 2V_2$$
 に代入して、

$$V_1 = \frac{2V}{3} \cdot \cdot \cdot$$
 答

(6) ③、④の Q = CVの式に前間(5)で求めた V_1 、 V_2 を代入して、

$$Q_1 = \frac{2CV}{3} \qquad Q_2 = \frac{2CV}{3}$$

問題 5 電気量の保存

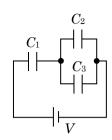

図のように、 $C_1 = 3.0 \mu$ F、 $C_2 = 2.0 \mu$ F、 $C_3 = 4.0 \mu$ F のコンデ ンサーを接続し、V=30 V の電源につなぐ。各コンデンサーは、 はじめ電荷を持っていなかったとして、次の各問いに答えよ。

- (1) スイッチを入れて十分時間がたったときの作図をせよ。その際、 C_1 にたまる電気量を Q_1 、電位差を V_1 、 C_2 にたまる電気量を Q_2 、 電位差を V_2 、 C_3 にたまる電気量を Q_3 、電位差を V_3 として図に 書き込め。
- (2) 回路の色分けを行い、 V_2 と V_3 の関係を求めよ。
- (3) 1 周する経路を見たて、電位のアップダウン図をかき、 V_1 と V_2 の関係式を立てよ。
- (4) 電気量の保存を用いて Q_1 、 Q_2 、 Q_3 の関係式をたてよ。
- (5) Q = CVの関係式を C_1 、 C_2 、 C_3 のそれぞれでたてよ。その際、 V_1 、 V_2 の文字を用いよ。
- (6) 前間(3) \sim (5)までの式を利用して V_1 、 V_2 を求めよ。
- (7) Q_1 、 Q_2 、 Q_3 の大きさを求めよ。


- 問題 5 解答 (1) 解説参照 (2) $V_2 = V_3$ (3) $30 = V_1 + V_2$ (4) $Q_1 = Q_2 + Q_3$
 - (5) $Q_1 = 3V_1$, $Q_2 = 2V_2$, $Q_3 = 4V_2$

(この立式は通常問題の途中で出てくる途中式であるので、電気容量を µ F のまま立式して、この後も扱いやすい形にしている。問題として出た時は 10×10^{-6} をつけて F で立式した方が良い。)


- (6) $V_1 = 20 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$
- (7) $Q_1 = 6.0 \times 10^{-5} \text{ C}$, $Q_2 = 2.0 \times 10^{-5} \text{ C}$, $Q_3 = 4.0 \times 10^{-5} \text{ C}$

問題5解説

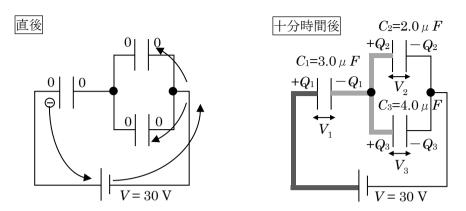
(1) コンデンサーの問題では、かなり情報量が増えるので、図を大きく書くようにしよう。



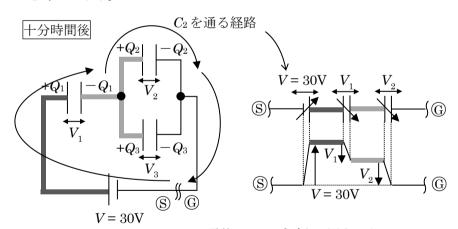- (2) 同じ導線では必ず同じ色、というルールを使って色分けをすると上右図のようになる。 V_2 と V_3 は、どちらも『薄い線→塗り無し』の色の変化なので、 $V_2 = V_3$ とわかる (答) 色分けを行うと、このように電位差が同じ場所に気づきやすくなるのである。
- (3) 電池の手前にスタート地点を作って、1周する経路を見立てる。今回は、 C_2 を通る経路 を考えてみる。



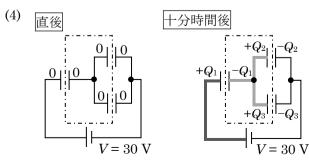電位のアップダウン図をから、 $30_{[V]} = V_1 + V_2$ といえる。



左図の囲んである部分が独立した導体であり、ここで電気量が保存する。

問題5解説続き

(5) 公式 Q = CV から立式する。(電気容量は $[\mu F]$ のまま立式している。)

 C_1 $Q_1 = 3V_1$ C_2 $Q_2 = 2V_2$ C_3 $Q_3 = 4V_3$ ⇒前問(2)より $V_2 = V_3$ なので、 $Q_3 = 4V_2$ (慣れると $V_2 = V_3$ は問題を解く前にわかる関係なので、あえて V_3 という不明数を設定せずに、初めから C_3 は V_2 の電位差であると作図してもよい。)

(6) 立てた式を整理して連立してみる。

 $V_2 = V_3 \leftarrow 前問(5)$ で V_3 を消去するのに使用

$$30 = V_1 + V_2 \cdot \cdot \cdot (1)$$
式

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \cdot \cdot \cdot \cdot 2$$
式

$$Q_1 = 3V_1 \cdot \cdot \cdot (3)$$
式

$$Q_2 = 2V_2 \cdot \cdot \cdot 4$$
式

$$Q_3 = 4V_2$$
 ・・・⑤式

②に③、④、⑤を代入

$$3V_1 = 2V_2 + 4V_2$$

整理して

$$V_1 = 2V_2$$

これを①式に代入して、

$$30 = 2V_2 + V_2$$

$$\therefore V_2 = 10 \text{ V} \cdot \cdot \cdot$$
 答

 $V_1 = 2V_2$ にこれを代入して、

$$V_1 = 20 \text{ V} \cdot \cdot \cdot$$
 答


(7) Q = CV の公式に代入していく。電気容量を μ F で計算すると電気量が μ C の単位で求まることに注意する。

$$C_1 Q_1 = 3.0_{\text{ (μ F)}} \times 20_{\text{ (V)}} = 60 \,\mu\text{ C} = 6.0 \times 10^{-5} \text{ C}$$

$$C_2$$
 $Q_2 = 2.0_{\text{[$\mu$F]}} \times 10_{\text{[$V$]}} = 20 \,\mu\text{ C} = 2.0 \times 10^{-5} \text{ C}$

$$C_3$$
 $Q_3 = 4.0$ (μ F) $\times 10$ (V) = 40 μ C = 4.0 $\times 10^{-5}$ C

問題 6 電気量の保存 =

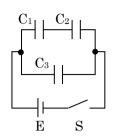

図において、 C_1 、 C_2 、 C_3 は電気容量がそれぞれ 20μ F、 30μ F、 40μ F のコンデンサー、E は 20 V の電池、S はスイッチである。はじめ、すべてのコンデンサーの電気量は 0 であり、スイッチ S は開いてある。次の各間に答えよ。

- (1) スイッチS を閉じて十分時間がたった後、 C_1 、および C_2 に加わる電圧はそれぞれいくらか。
- (2) スイッチ S を閉じて十分時間がたった後、 C_1 、 C_2 、 C_3 に蓄えられる電気量はそれぞれいくらか。


問題 6 解答 (1) C₁: 12 V C₂: 8.0 V

 $(2) \; C_1 : 2.4 \times 10^{-4} \; C \qquad C_2 : 2.4 \times 10^{-4} \; C \qquad C_3 : 8.0 \times 10^{-4} \; C$


問題6解説

(1) 作図 \rightarrow 不明数の設定 \rightarrow 電位の式 \rightarrow 電気量保存 \rightarrow Q=CV \rightarrow 連立 の流れは変わらない。落ち着いて処理して行こう。

直後

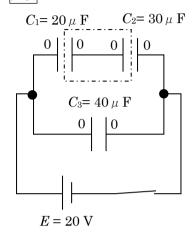


十分時間後

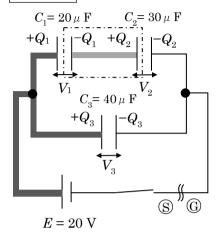

電位の式

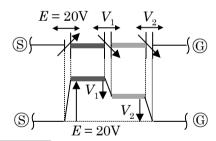- ・色分けをすると、電池 \mathbf{E} と V_3 がどちらも『濃い線→塗り無しの線』という変化なので、 $E=V_3$ ∴ $V_3=20$ $_{[V_1]}$ …①式
- ・ \mathbb{G} ・ \mathbb{G} ・電池 $E \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \mathbb{G}$ 』 という経路を考える



左図のようにかけるので

$$20 = V_1 + V_2$$
 …②式

電気量の保存

上図の四角で囲まれている独立部分で電気量の保存の式を立てると、

$$\widehat{\mathbb{H}} = \widehat{\mathbb{G}}$$

$$0 = -Q_1 + Q_2$$

$$\therefore Q_1 = Q_2 \cdots 3$$
式

$$Q = CV$$
の式

式を整理して連立する

 $V_3 = 20$ (V) …①式 $\leftarrow Q_3$ を出すのに利用した

 $20 = V_1 + V_2$ …②式

 $Q_1 = Q_2 \cdots (3)$ 式

 $Q_1 = 20V_1 \cdots \textcircled{4}$ 式

 $Q_2 = 30V_2 \cdots (5)$ 式

③に4、5を代入

 $20V_1 = 30 V_2$

整理して

$$V_1 = \frac{3}{2}V_2$$

これを②式に代入して

$$20 = \frac{3}{2}V_2 + V_2$$

 $V_2 = 8.0 \text{ (V)}$

これを $V_1 = \frac{3}{2}V_2$ に代入して

$$V_1 = \frac{3}{2} \times 8.0 = 12 \text{ (V)}$$

よって、 C_1 にかかる電圧: $12 \, \mathrm{V}$ C_2 にかかる電圧: $8.0 \, \mathrm{V}$ ・・・ (1)答

(2) Q = CVの式に求めた電圧を代入していく。

$$C_1 Q_1 = 20_{(\mu F)} \times 12_{(V)}$$

$$= 240 \text{ (u C)} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ (C)}$$

$$C_2 Q_2 = 30_{[\mu F]} \times 8.0_{[V]}$$

$$= 240 \,_{\text{[}\mu\,\text{C]}} = 2.4 \times 10^{-4} \,_{\text{[}\text{C]}}$$


C3 は(1)を解く過程で出てきている。再度計算式を示すと、

色分けから $V_3 = 20$ (v) とわかるので

$$Q_3 = 40 \,_{(\mu \, \text{F})} \times 20 \,_{(V)}$$

$$=800_{(\mu C)} = 8.0 \times 10^{-4}_{(C)}$$

問題 7 充電済みコンデンサーの接続 =

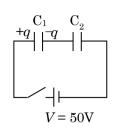

10 V の電圧で充電された 3.0μ F のコンデンサー C_1 に、充電 されていない 2.0μ F のコンデンサー C_2 、スイッチ S、50 V の 電池を図のように接続し、スイッチSを閉じた。

- (1) スイッチSを閉じる前に C_1 にたくわえられていた電気量 α はいくらか。
- (2) スイッチ S を閉じて十分時間がたった後、 C_1 、 C_2 の両端の 電圧はそれぞれいくらになるか。
- (3) スイッチ S を閉じて十分時間がたった後、 C_1 、 C_2 にたくわ えられる電気量はそれぞれいくらになるか。

- 問題 7 解答 (1) 3.0×10⁻⁵ C (30 μ C) (2) C₁: 26 V C₂: 24 V
 - (3) $C_1: 7.8 \times 10^{-5} \text{ C} (78 \,\mu\text{ C})$ $C_2: 4.8 \times 10^{-5} \text{ C} (48 \,\mu\text{ C})$


問題7解説

(1) $Q = CV \downarrow \emptyset$

 $q = 3.0 \text{ fu F} \times 10 \text{ fV} = 30 \text{ fu C} = 3.0 \times 10^{-5} \text{ fC}$

*次の問題では、扱いやすいように μ Cの単位で出したものを使う。

(2)

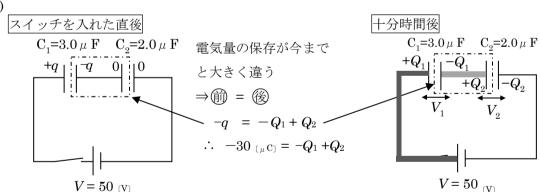

電位の式を立てると

$$V = V_1 + V_2$$

∴
$$50 = V_1 + V_2 \cdots$$
 ①式

電気量の保存の式を立てると、上の図より、

$$-q = -Q_1 + Q_2$$

∴
$$-30_{[\mu C]} = -Q_1 + Q_2 \cdots$$
 ②式

問題7解説続き

Q = CVの式を立てると

$$C_1$$
 $Q_1 = 3.0$ [μ F] $\times V_1$ … ③式 C_2 $Q_2 = 2.0$ [μ F] $\times V_2$ … ④式

式を整理して連立する

$$50 = V_1 + V_2 \cdots$$
 ①式

$$-30 = -Q_1 + Q_2 \cdots$$
 ②式

$$Q_1 = 3V_1 \cdots$$
 ③式

$$Q_2 = 2V_2 \cdots$$
 ④式

②式に③、④を代入

$$-30 = -3V_1 + 2V_2$$
 …②'式

①式を変形して

$$V_1 = 50 - V_2$$

これを②'式に代入して V2 について解くと

$$-30 = -3 (50 - V_2) + 2V_2$$

$$5V_2 = 120$$

$$\therefore V_2 = 24 \text{ (V)} \cdot \cdot \cdot$$
答

①式を変形した $V_1 = 50 - V_2$ の式にこれを代入して、

$$V_1 = 50 - 24$$

$$\therefore V_1 = 26 \text{ (V)} \cdot \cdot \cdot$$
 答

(3) Q = CVの式に、前問(2)で求めた電圧を代入して


$$C_1 Q_1 = 3.0 \,_{(\mu \, \text{F})} \times 26 \,_{(V)}$$
 $C_2 Q_2 = 2.0 \,_{(\mu \, \text{F})} \times 24 \,_{(V)}$

$$C_2 Q_2 = 2.0 \, [_{\mu} \, F] \times 24 \, [V]$$

=
$$78 \,_{(\mu \, C)} = 7.8 \times 10^{-5} \,_{(C)}$$
 = $48 \,_{(\mu \, C)} = 4.8 \times 10^{-5} \,_{(C)}$

$$=48_{(\mu C)} = 4.8 \times 10^{-5}_{(C)}$$

問題8 難 少し複雑な接続

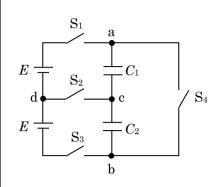


図において、 $C_1 = 6.0 \mu$ F、 $C_2 = 4.0 \mu$ F、E = 10 V で S_1 , S_2 , S_3 , S_4 はスイッチである。はじめ C_1 , C_2 のコ ンデンサーには電荷はなくスイッチは開かれていた。

- (1) スイッチ S_1 、 S_3 を閉じるとき、 C_2 のコンデンサー にたくわえられる電気量と加わる電圧を求めよ。
- (2) さらに S₂ を閉じるとき、S₂ を流れる正電荷はどち ら向きに何 C か。
- (3) 前間(2)の状態で S₁、S₃を開き、S₄を閉じた。a と cの電位はどちらがどれだけ高いか。


- 問題 8 解答 (1) $Q_2 = 4.8 \times 10^{-5}$ [C] (48 fu Fi) $V_2 = 12 \text{ V}$
 - (2) $c \rightarrow d$ の向きに 2.0×10^{-5} C (20μ C) (3) a が 2.0 V 高い


問題8解説

(1) スイッチ S_1 、 S_3 を閉じたときの作図をしてみる。

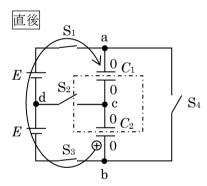

今回は(2)の出題に合わせて電荷の移動を+の 電荷で考えてみる

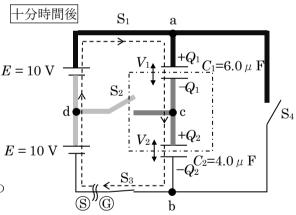

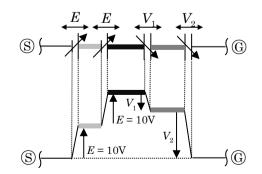

 $S \rightarrow E \rightarrow E \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow G$ の経路(図の点線)でアップ ダウン図を考えると、

 $10 + 10 = V_1 + V_2$ …①式

で囲まれている部分で電気量保存の式 を立てると、

 $0 = -Q_1 + Q_2 \cdots 2 \overrightarrow{\pi}$

 $Q = CV \downarrow \emptyset$

 C_1 $Q_1 = 6V_1$ ··· ③式 C_2 $Q_2 = 4V_2$ ··· ④式

②に③、④を代入して

$$0 = -6V_1 + 4V_2$$

これを変形して、 $V_1 = \frac{2}{3}V_2$

①に代入して

$$10 + 10 = \frac{2}{3}V_2 + V_2$$

∴
$$V_2 = 12$$
 (V) ··· 答

この
$$V_2$$
を $V_1 = \frac{2}{3}V_2$ に代入して

$$V_1 = 8.0 \text{ (V)}$$


Q = CVの式に代入して、

$$Q_{1 \ (\mu C)} = 6.0 \ (\mu F) \times 8.0 \ (V)$$
 Q_{2}
= $48 \ (\mu C) = 4.8 \times 10^{-5} \ (C)$

$$Q_{2 (\mu C)} = 4.0_{(\mu F)} \times 12_{(V)}$$

= $48_{(\mu C)} = 4.8 \times 10^{-5}_{(C)}$

(2) 十分時間後の色分けがとても大切になる問題である。

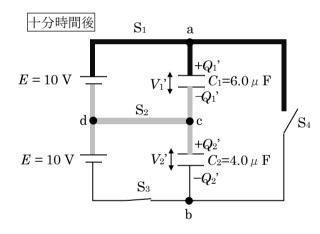

十分時間後の色分けより、


 V_1 ': 濃い色→薄い色、これは上の電池 と同じ電位差なので V_1 ' = 10_{LV} V_2 ': 薄い色→塗り無し、これは下の電

池と同じ電位差なので V_2 ' = 10 $_{(V)}$ Q = CV より

$$Q_{1' (\mu C)} = 6.0_{(\mu F)} \times 10_{(V)} = 60_{(\mu C)}$$

$$Q_{2 \ (\mu \ C)} = 4.0 \ (\mu \ F) \times 10 \ (V) = 40 \ (\mu \ C)$$

電気量の変化を整理する

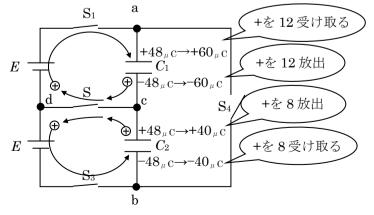


左図のように電荷 が移動していると考 えられるので、

> c→d の向きに 2.0×10⁻⁵ C (20 µ C)

電荷は移動している。

(3) 切り替え直後と十分時間後を作図する。

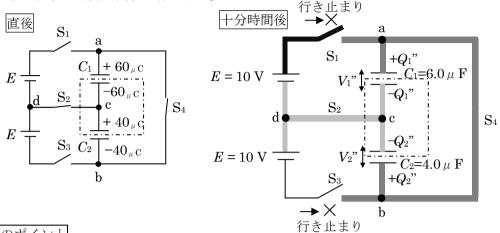

作図時のポイント .-.-.

・未知数の電気量 Q_1 "、 Q_2 "を設定する際、少し濃い線 と、薄い線 のどちらが電位が高いかを意識して、+と-の符号を考えないといけない。電位が高い方の極板に必ず+の電荷がくるようにする必要がある。

今回は少し濃い線 の方が電位が高いと仮定したので、上から $+Q_1$ "、 $-Q_2$ "、 $+Q_2$ "、 $+Q_2$ "という順になっているのである。逆に考えても正しい答えは導ける(次ページ参照)。

で囲まれている部分の電気量の和が負になることから、薄い線 ******** が低電位であるという見通しが立てられる。

・ S_1 と S_3 が切れて行き止まりになっているので、 S_2 を通っても電荷の移動は行えない。 実質 S_2 は切れている状況と同じになる。 \rightarrow ! で電気量が保存する。

これらのことより立式をしていくと、

色の差より、

$$V_1$$
" = V_2 " ···(5)式

電気量保存より

$$-60 + 40 = -Q_1" + (-Q_2")$$
 \Rightarrow $20 = Q_1" + Q_2" \cdots 6$ \Rightarrow

 $Q = CV \downarrow \emptyset$

$$Q_{1}"_{[\mu C]} = 6.0_{[\mu F]} \times V_{1}"_{[V]} \cdots ?$$
 $\Rightarrow Q_{2}"_{[\mu C]} = 4.0_{[\mu F]} \times V_{2}"_{[V]} \cdots ?$

⑥に⑦、⑧を代入して

$$20 = 6V_1$$
" + $4V_2$ "


⑤より V_1 " = V_2 " なので、

$$20 = 6V_1$$
" + $4V_1$ "

$$\therefore V_1$$
" = 2.0 [V]

 V_1 "が正の値なので、少し濃い線 の方が電位が高いという仮定が正しかった、といえ、 $a \ge c$ ではaの方が2.0 V 高い、となる。

*電位の仮定を逆にした場合はどうなるか

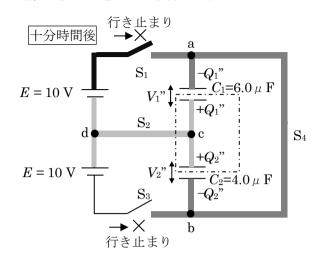

少し濃い線 ■ の方が電位が低 いと仮定したので、上から $-Q_1$ "、 $+Q_1$ "、 $+Q_2$ "、 $-Q_2$ "という順になる。

色の差より

$$V_1$$
" = V_2 " ····⑤式

電気量保存より

$$-60 + 40 = +Q_1" + Q_2"$$

 $-20 = Q_1" + Q_2" \cdots$ ⑥式

 $Q = CV \downarrow 0$

$$Q_1"_{\{\mu C\}} = 6.0_{\{\mu F\}} \times V_1"_{\{V\}} \cdots (7)$$
 $\Rightarrow Q_2"_{\{\mu C\}} = 4.0_{\{\mu F\}} \times V_2"_{\{V\}} \cdots (8)$

$$Q_{2}$$
" [u C] = 4.0 [u F] $\times V_{2}$ " [V] \cdots (8) $\stackrel{?}{\underset{\sim}{\underset{\sim}{\underset{\sim}{\underset{\sim}}{\underset{\sim}}}}}$

⑥に⑦、⑧を代入して

$$-20 = 6V_1$$
" + $4V_2$ "

⑤より V_1 " = V_2 " なので、

$$-20 = 6V_1$$
" + $4V_1$ "

$$\therefore V_1$$
" = -2.0 V

V₁"が負の値なので少し濃い線 **|** の方が電位が低い、という仮定は逆だった、と判断で きる。よって、aとcではaの方が2.0V高い、となる。

ちなみに電気量も

$$Q_1$$
" [μ C] = 6.0 [μ F] ×(-2.0) [V] = -12 [μ C]

と計算でき、負の結果となることから、仮定した+、-と逆だったと結論を出すことになる。

Qの未知数の設定では、電位の色塗りによるアップダウンと、Qの符号がチグハグにならな いように気をつけよう。今回の問題では、上から $+Q_1$ "、 $-Q_1$ "、 $+Q_2$ "、 $-Q_2$ "とすると電位のア ップダウンと矛盾が生じるので誤りとなるのである。