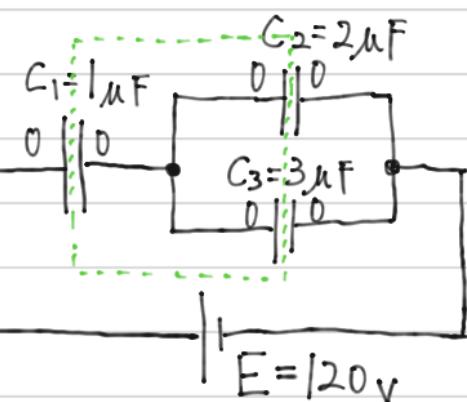


265


□ 路の問題の解き方

- ① 前と後を書き、不明数を文字で置く。
 - ② キルヒホッフの法則を立式（電圧の式）
 - ③ 電気量保存の式を立てよ
 - ④ $Q = C\Delta V$ を立式
- ⇒ 連立する

(前)



(後)

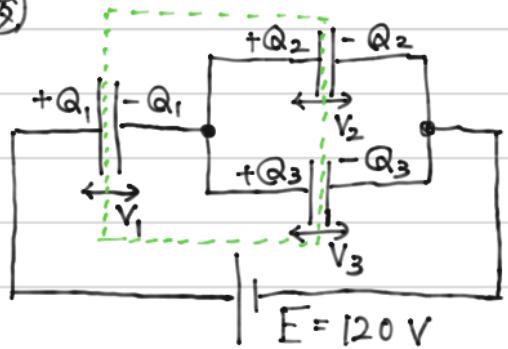

↓ キルヒホッフの法則より

- $V_1 + V_2 = 120 \dots ①$
- $V_2 = V_3 \dots ②$

(※模範解答では)

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1}, V_2 = \frac{Q_2}{C_2}, V_3 = \frac{Q_3}{C_3}$$

左辺 = 右辺 暗算にて代入してみる

電気量保存

□ 内の「前」、「後」の電気量は保存するので

$$0 = -Q_1 + Q_2 + Q_3 \dots ③$$

 $Q = C\Delta V$ より

$$Q_1 = 1V_1 \dots ④ \quad Q_2 = 2V_2 \dots ⑤ \quad Q_3 = 3V_3 \dots ⑥$$

これを連立して解けばよい。

265 続き

③ I = ④, ⑤, ⑥ を代入して

$$0 = -V_1 + 2V_2 + 3V_3 \dots ③'$$

③' に ② を代入して

$$0 = -V_1 + 2V_2 + 3V_2 \\ \Rightarrow V_1 = 5V_2 \dots ③''$$

③'' を ① I = 代入して

$$5V_2 + V_2 = 120 \\ \therefore V_2 = \underline{20 \text{ [V]}}_{\#}$$

⇒ ③'' より

$$V_1 = \underline{100 \text{ [V]}}_{\#}$$

② より

$$V_3 = \underline{20 \text{ [V]}}_{\#}$$

④, ⑤, ⑥ より

$$Q_1 = \underline{100 \text{ [\mu C]}}_{\#} \quad Q_2 = \underline{40 \text{ [\mu C]}}_{\#} \quad Q_3 = \underline{60 \text{ [\mu C]}}_{\#}$$

※ Q_1, Q_2, Q_3 が ③ 式を成立させていいかなどを
チェックすれば 計算ミスのチェックができる。